

► Wir bauen einen einfachen Schalter.

Aus einer Wäscheklammer und einigen weiteren Teilen lässt sich ein Schalter bauen, mit dem du die Glühlampe ein- und ausschalten kannst. Folgende Teile werden dazu gebraucht:

